## Aula 02 - Do Esquemático à PCB

Wall Berg M. S. Morais Centro Acadêmico de Engenharia de Computação (CAECP)

> Departamento de Informática - DAINF Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Construção de Layout para Placas de Circuito Impresso (PCBs) utilizando KiCad 20 de agosto de 2018

- Introdução
- 2 Desenhando o Esquemático
- 3 Annotate Gerando sequência de componentes
- 4 "Compilando" o esquemático com a Joaninha.
- Gerando o Netlist
- 6 Associando os componentes descritos no Netlist à componentes reais.
- Fazendo roteamento da PCB.
- Imprimindo o layout da PCB

#### Algoritmo de construção com 7 passos

- Desenhar o esquemático.
- Gerar a sequência de componentes.
- "Compilar" o esquemático com a Joaninha.

## Algoritmo de construção com 7 passos

- Desenhar o esquemático.
- Gerar a sequência de componentes.
- "Compilar" o esquemático com a Joaninha.
- Gerar o Netlist.
- Associar os componentes descritos no Netlist à componentes reais.
- Fazer o roteamento da PCB.
- Imprimir a PCB.

#### Algoritmo de construção com 7 passos

- Desenhar o esquemático.
- Gerar a sequência de componentes.
- "Compilar" o esquemático com a Joaninha.
- Gerar o Netlist.
- Associar os componentes descritos no Netlist à componentes reais.
- Fazer o roteamento da PCB.
- Imprimir a PCB.
- É UMA RECEITA DE BOLO!!!

#### Estudo com um simples filtro de 2º ordem

• As imagens dos slides a seguir leva em consideração um filtro de segunda ordem na topologia Sallen-Key com buffer de entrada e saída. Considerar  $C_1 = 10nF$ ,  $C_2 = 20nF$ ,  $R_{1,2} = 120k\Omega$ .

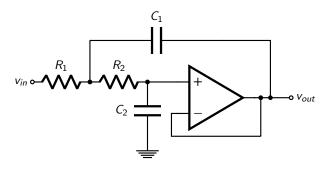


Figura: Sallen-Key Passa Baixas

## Validação de Aprendizado - Projeto Final

 Confecção de PCB para um conversor CC/CC abaixador de tensão, o Buck.

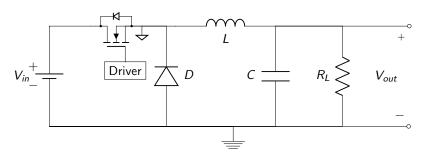


Figura: Conversor CC-CC abaixador de tensão - Buck.

# Desenhando o Esquemático

• Tela inicial do esquemático.

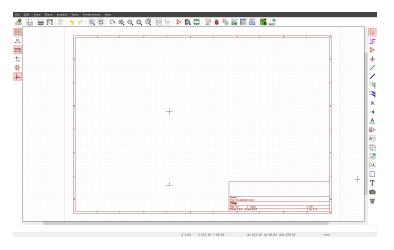


Figura: Tela Inicial do Esquemático

# Desenhando o Esquemático

#### Atalhos mais utilizados

- A Adicionar Componente.
- W Desenhar Fio.
- M Mover Componente.
- R Rotacionar.
- Q Marcar pino como não conectado.
- Del Deletar Componente.
- Ctrl + C Copia.
- Ctrl + Alt + H Adicionar *label* global.

# Desenhando o Esquemático

#### Atalhos mais utilizados

- A Adicionar Componente.
- W Desenhar Fio.
- M Mover Componente.
- R Rotacionar.
- Q Marcar pino como não conectado.
- Del Deletar Componente.
- Ctrl + C Copia.
- Ctrl + Alt + H Adicionar label global.

#### Atalhos de Componentes

- V Definir Valor
- E Editar Componente **Olhar datasheet de componente**.
- C Duplicar

# Adicionar Componente

#### Atalho

A - Adicionar Componente.

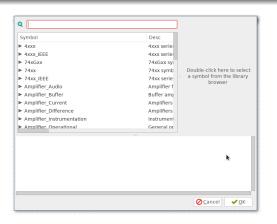


Figura: Janela para adicionar componentes.

8 / 55

# Editar Componente - Ver datasheet

#### Atalho

• E - Editar Componente

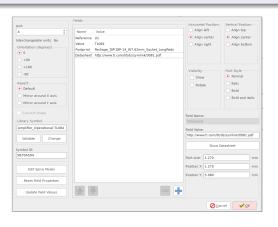


Figura: Janela para editar componente.

## Circuito do Filtro

#### Pré-Montagem

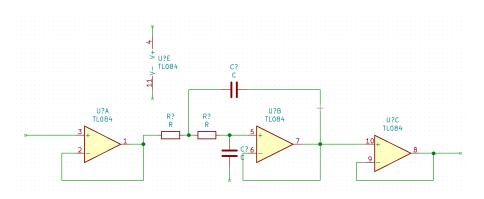


Figura: Filtro Pré-Montado

#### Adicionando Labels

#### Atalho

• Ctrl + Alt + H - Adicionar *label* global.

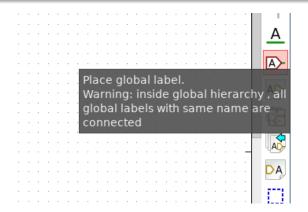


Figura: Ícone para adicionar label.

## Circuito com as labels adicionadas

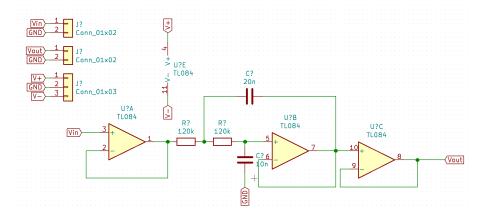


Figura: Circuito do filtro com labels e conectores.

## Pra que serve?

- Gerar contagem dos componentes.
- Sem ele, não é possível "compilar" o circuíto.

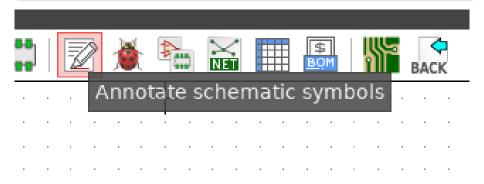


Figura: Localização da opção annotate na barra de menu.

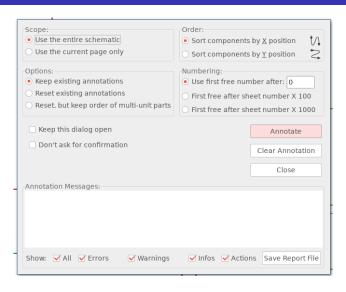


Figura: Janela que gera as "anotações"

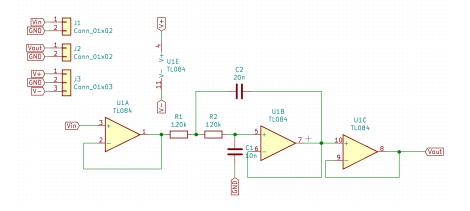


Figura: Circuito com o annotate.

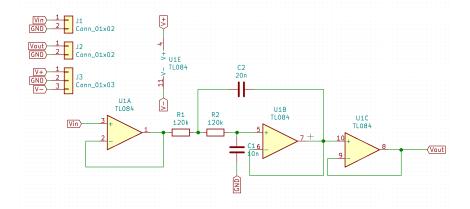


Figura: Circuito com o annotate.

• O annotate muda apenas aquele ? nas "labels" dos componentes.

## Pra que serve?

- Verificação de erros no circuito.
  - Verifica se existe algum componente sem está conectado.
  - Seu uso não é obrigatório, porém é uma garantia de dizer que o circuito está tudo certo.

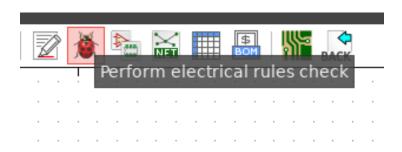


Figura: Localização da opção *rules check* (ou joaninha) na barra de menu.

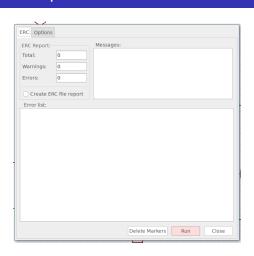


Figura: Janela que "compila" o circuíto.



Figura: Janela que "compila" o circuíto.

• É preciso só apertar o botão "Run".

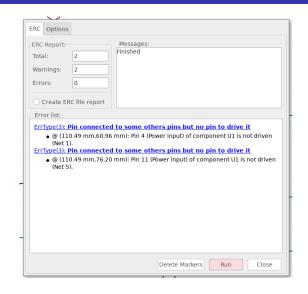


Figura: Erro após compilar o circuito anterior.

# Indicação de erro gerado pela Joaninha

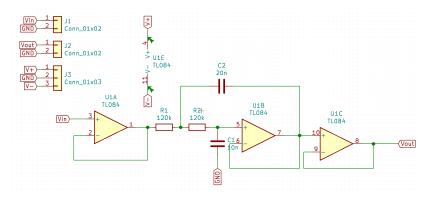


Figura: Erro indicado no circuito pela Joaninha.

# Indicação de erro gerado pela Joaninha

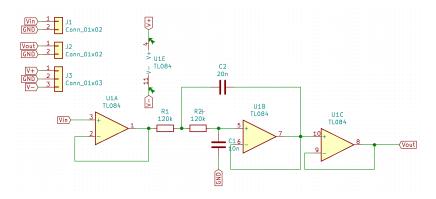


Figura: Erro indicado no circuito pela Joaninha.

A solução é utilizar PWR\_FLAG.

#### Adicionando PWR\_FLAG

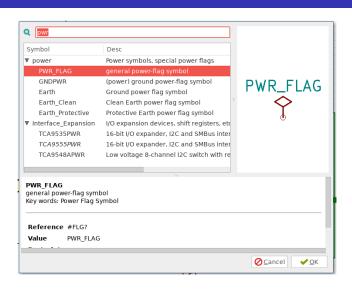


Figura: Janela para adicionar PWR\_FLAG

## Adicionando PWR\_FLAG

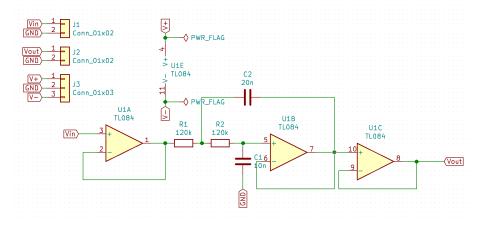


Figura: Circuito com PWR\_FLAG

# Verificando novamente o circuito com a Joaninha - Tudo ok

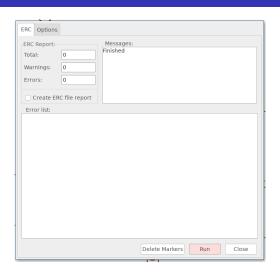


Figura: Verificação de circuito sem erros

#### Gerando o Netlist

#### O que é?

• É um descritor do circuito e seus componentes.



Figura: Localização da opção para gerar o netlist

#### Gerando o Netlist

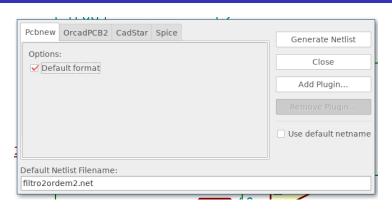


Figura: Janela para gerar o netlist.

#### Gerando o Netlist

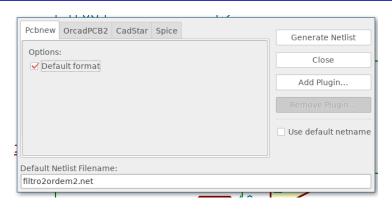


Figura: Janela para gerar o netlist.

- Só é necessário apertar no botão para gerar o netlist.
- Escolher um local para salva-lo.
- Recomenda-se colocar na mesma pasta do projeto.

24 / 55

# Associando os componentes do netlist à footprints

## Pra que serve?

- É necessário pois são os componentes físicos que estarão na PCB.
- É sempre bom tomar cuidado com o tamanho dos componentes escolhidos.

## Associando os componentes do netlist à footprints

#### Pra que serve?

- É necessário pois são os componentes físicos que estarão na PCB.
- É sempre bom tomar cuidado com o tamanho dos componentes escolhidos.

```
$ B ++ H | D D D D
                                                                                                                                                             1 Capacitor_948:C_8281_6669941150
                                                                                                                                                              2 Capacitor_98-C_8682_18099etri
                                                                                                                                                             4 Capacitar 990-C 8681 160890Tric Pada-8540, 9540 Handhalde
                                                                                                                                                             5 Capacition 940:C 8685 28129etric
                                                                                                                                                             0 Capacitor 940:C 1286 1218Petric
                                                                                                                                                             9 Capacitar_90+C_1286_32189ctric_Pads.45x1.75ac_Handralder
                                                                                                                                                             11 Capacitor 940:C 1230 32259etric Padi.42x2.65mm Handialde
                                                                                                                                                             35 Capacitor 949:C 3532 4532Netric Padi.30x3.40m HandSelder
Connector HOPE
                                                                                                                                                             29 Capacitiar_990+C_2000_56259etris_Pad3.52x2.65wi.HandSalder
                                                                                                                                                             20 Capacitor_98: C_2220_565894116
                                                                                                                                                             21 Capacitar NW-C 2220 Secondario Pada Whys. edus Handhalde
                                                                                                                                                             22 Capacitor 99:C 2225 56649etric
                                                                                                                                                             23 Capacitor_98xC_2225_56649ktric_Pads.80x6.60xe_Handialder
                                                                                                                                                             24 Capacitist_991-C_2532_6332941731
                                                                                                                                                             25 Capacitor 98:C 2512 6332Metric Padi.52x3.35m Handfelder
                                                                                                                                                             28 Capacitar SMD(C 3640 SS1899Tric
Connector Pintender 1,80mm
                                                                                                                                                             32 Capacitor 940:C Trimmer Hursts TZC3
                                                                                                                                                             35 Capacitor 940 C Trimmer Hursta 1212
Connector_PirSocket_1.00m
                                                                                                                                                             35 Capacitor, SM-C Trimer, Sprague-Gookson, 50CS
                                                                                                                                                             17 Capacitor 98: C Trimmer Voltrenics 36
                                                                                                                                                                            Apply, Save Schematic & Continue | ②Cancel | 💞 (K.
```

Figura: Janela para escolha de componentes.

# Visualizando um footprint

## Por que?

- Serve para olhar o componente selecionado no lado direito da tela.
- Fazer a escolha certo do mesmo.

# Visualizando um footprint

#### Por que?

- Serve para olhar o componente selecionado no lado direito da tela.
- Fazer a escolha certo do mesmo.

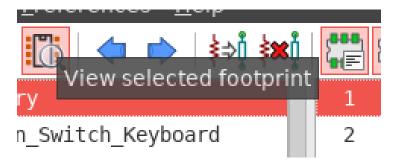


Figura: Localização no menu superior para olhar o footprint;

# Visualizando um footprint



Figura: Janela de exibição de componente.

# Visualizando um footprint



Figura: Janela de exibição de componente.

• Para visualização 3D, ícone no canto esquerdo.

# Visualizando um footprint em 3D

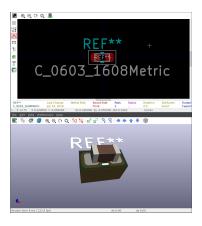


Figura: Visualização em 3D de um capacitor SMD.

# Visualizando um footprint em 3D

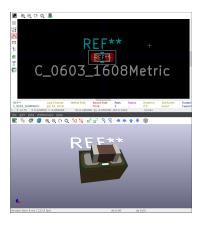


Figura: Visualização em 3D de um capacitor SMD.

Essa visualização 3D não funciona para todos os componentes.

## Medindo distancia entre pinos de componentes

### Pra que serve?

 Pra ter noção do tamanho de um componente e distância entre os pinos.

## Medindo distancia entre pinos de componentes

### Pra que serve?

 Pra ter noção do tamanho de um componente e distância entre os pinos.

	Last	Change	Netlist Path	Board Side	Pads
.mm_D3.1mm_P15.00mm_Horiz	ontal Apr	28, 2018		Front	2
X 0.600000 Y 0.000000	dx 0.600000	dy 0.000000	dist 0.6000	Inches	
iew <u>P</u> references <u>H</u> elp					

Figura: Barra com local do cursor sobre o footprint e um dx e dy.

## Medindo distancia entre pinos de componentes

### Pra que serve?

 Pra ter noção do tamanho de um componente e distância entre os pinos.

.mm D3.1mm P15.00mm Horizor	Last Change tal Apr 28, 2018	Netlist Path	Board Side Front	Pads
	dx 0.600000 dy 0.000000	dist 0.6000	Inches	2
iew <u>P</u> references <u>H</u> elp	ax c.cococo ay c.cococo	4150 010000	menes	

Figura: Barra com local do cursor sobre o footprint e um dx e dy.

#### Atalho

• Espaço - Zerar a contagem de dx e dy.

### Medida de distância

### Cuidado

• Conferir a unidade de medida selecionada e colocar para *mm*.



Figura: Menu lateral para escolha das unidade de medida.

### Terminando de associar os componentes

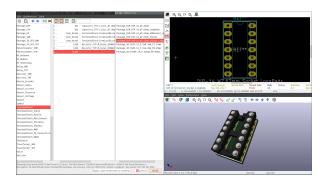


Figura: Terminando de associar os componentes

### Terminando de associar os componentes

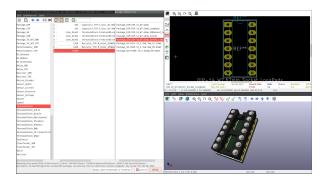


Figura: Terminando de associar os componentes

- Crtl+s para salvar.
- Gerar novamente o netlist para agora ele ser atualizado com os componentes já associados.

31 / 55

#### Entrando no modo PCB



Figura: Opção no menu superior da janela de esquemático para entrar no modo PCB.

#### No modo PCB


## O que fazer?

- Carregar o *netlist* gerando anteriormente.
- Atribuir padrão de projeto.
- Rotear as placas.
- Adicionar malha de terra.

#### No modo PCB
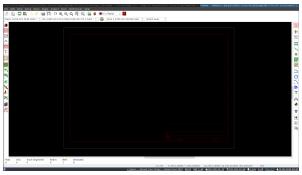
### O que fazer?

- Carregar o *netlist* gerando anteriormente.
- Atribuir padrão de projeto.
- Rotear as placas.
- Adicionar malha de terra.



#### Lendo o Netlist

### Por que?

 O netlist tem a descrição do circuito e dos componentes que serão roteados na PCB.



Figura: Localização no menu superior para ler o netlist.

#### Lendo o Netlist

- Para ler o netlist gerado anteriormente basta selecionar a localização do netlist e ler ele.
- A leitura deu certo quando aparece as escritas verdes na saída de log e quando aparece os componentes da janela do PCB new.

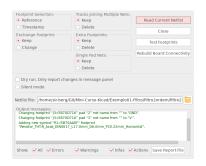


Figura: Janela para leitura do netlist.

# Após leitura do netlist

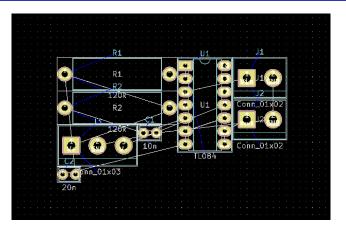


Figura: Componentes na área de trabalho do PCB new.

# Após leitura do netlist

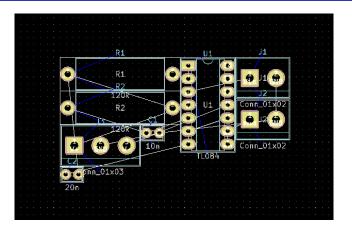


Figura: Componentes na área de trabalho do PCB new.

 Agora é só rotear a placa, mas antes é preciso definir uma regra de design.

## Design Rules

### Pra que serve?

 Definir padrões para as trilhas e suas medidas, a fim de que não seja criada PCBs com trilhas frágeis.

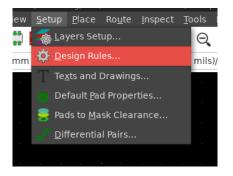


Figura: Local no menu superior para acessar a opção das regras de design.

## Design Rules

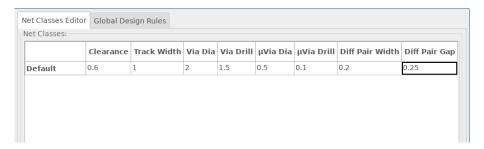


Figura: Janela da opção para mudar as regras de design.

## Design Rules

- Clearance Distância entre a trilha e uma linha que limita a trilha mais próxima dela.
- Track width Largura da trilha.

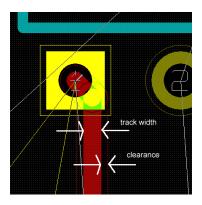


Figura: Diferença entre *clearance* e *track width*(largura da trilha).

### Atalhos do modo PCB

## Atalho com o componente ou trilha selecionado

- X Trilhas.
- M Mover componente.
- R Rotacionar.

# Organizando o circuito para rotear as trilhas

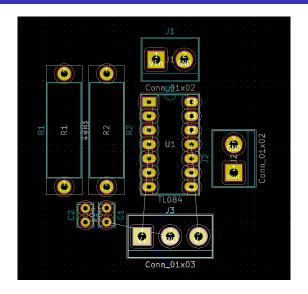


Figura: Organização do circuito.

### Layers

#### Escolhendo

- Sempre a background.
- A layer forenground é para caso de placas dupla face.
- Geralmente só se usa a background.

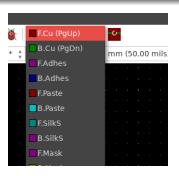


Figura: Menu para selecionar as layers.

# Filtro pré-roteado

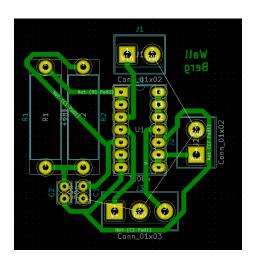


Figura: Circuito pré-roteado

### Adicionando malha de terra

### Pra que serve?

• Reza a lenda que é pra eliminar ruído na placa.

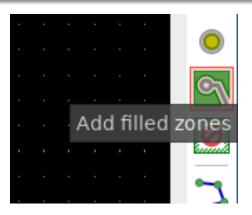


Figura: Opção no menu do lado direito do PCB new.

#### Adicionando malha de terra

### Selecionando o ponto de terra

• É preciso selecionar o pino que será utilizado como um ponto em comum na placa.

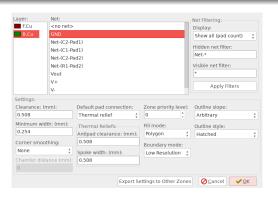


Figura: Janela com opções de malha de terra.

### Circuito com malha de terra

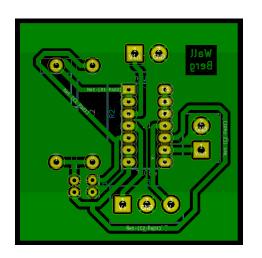


Figura: Circuito com malha de terra

# Quando a placa está pronta??

• Somente quanto a placa não tiver mais pinos sem conectar.

Pads	Vias	Track Segments	Nodes	Nets	Unrouted
29	0	56	26	10	0

Figura: PCB sem pinos para conectar.

# Visualização 3D da placa

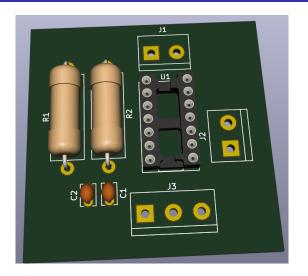


Figura: Visualização 3D vista de cima.

# Visualização 3D da placa

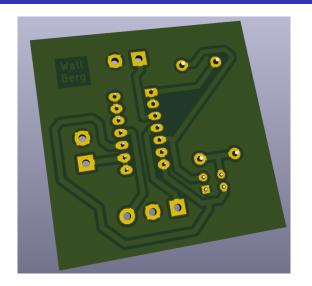


Figura: Visualização 3D vista de baixo.

### O que precisa?

• Papel fotográfico.

#### Antes de imprimir

• Duplique sua placa para caso perder um pedaço, tem outro de reserva.

#### Atalho

• Ctrl+D - Duplicar área selecionada.

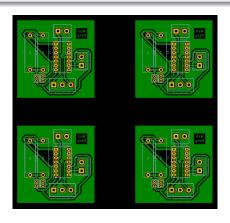


Figura: Layout duplicado.

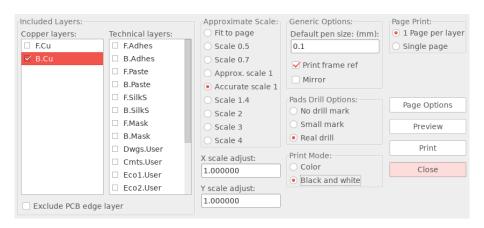


Figura: Janela com opções de impressão de PCB.

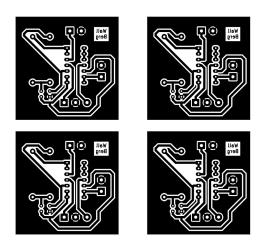


Figura: Placa final que será impresso no papel fotográfico.

## Agradecimentos

- Muitíssimo obrigado pela atenção de todos.
- Agradeço ao CA pela oportunidade de ministrar esse minicurso.

### Aula 02 - Do Esquemático à PCB

Wall Berg M. S. Morais Centro Acadêmico de Engenharia de Computação (CAECP)

> Departamento de Informática - DAINF Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Construção de Layout para Placas de Circuito Impresso (PCBs) utilizando KiCad 20 de agosto de 2018